Cuprins:

1.	Date inițiale de proiectare	3
2.	Descriere a funcționalității schemei proiectate	4
3.	Schema electrică.	5
4.	Design Rules Check (DRC)	6
5.	Cross Reference (CR)	7
6.	Bill of Materials (BOM)	8
7.	Wirelist (WR)	10
8.	Verificarea net-urilor	12
9.	Layer TOP	16
10.	Layer BOTTOM	17
11.	Layer Solder Mask TOP	18
12.	Layer Solder Mask BOTTOM	19
13.	Layer Silk Screen TOP	20
14.	Layer Assembly Drawing TOP	21
15.	Layer Fabrication	22
16.	Layere generate ca fișiere Gerber	23
17.	Concluzii	31
18.	Bibliografie	32
19.	Anexe	33

Date inițiale de proiectare


Scopul proiectului de față este realizarea design-ului PCB a unui detector simplu de temperatură, conform unei scheme electrice și unor parametri dați. Detectorul de temperatura este realizat dintr-un senzor de temperatură, un amplificator operațional, un potențiometru, 2 rezistoare, 2 leduri și un condensator. Schema electrică a circuitului este prezentată mai jos.

Proiectul PCB este realizat folosind numai două straturi electrice, TOP și BOTTOM. Toate componentele sunt plasate pe layer-ul TOP. Traseele de semnal au lățimea de 0,4 mm, traseele de alimentare au lățimea de 1 mm, iar conexiunea cu masa este realizată printr-un plan de masă pe layer-ul BOTTOM. Spațierea în toate cazurile este de 0,35 mm. Placa este de formă pătrată, cu lungimea laturii de 55 mm, cu patru găuri de prindere în fiecare colț, la distanță de 1.5 M față de acestea. Constrângerile pe care le-am menționat pot fi văzute în anexa 2, linia 11.


În cadrul acestei lucrări va fi prezentată funcționalitatea circuitului, schema în OrCAD și layerele din PCB EDITOR.

Scurtă descriere a funcționalității


Schema electrică descrie un detector de temperatură. Componentele utilizate sunt un senzor de temperatură(integratul LM35), un amplificator operațional (LM358), un potențiometru, un condensator, 2 rezistențe și 2 leduri. Integratul LM35 este un senzor de temperatură. Tensiunea de la ieșire(VO) este proporțională cu temperatura. Potențiometrul are rolul de a seta un prag, adică chiar valoarea temperaturii pe care vrem să o detectăm. Fiind legat la VCC, ajustarea sa determină tensiunea pe intrarea inversoare a amplificatorului. Amplificatorul operațional are rolul de a compara cele 2 tensiuni de la intrare. Când temperatura este mai mică decât pragul setat, ledul roșu este aprins. Când pragul se depășește, se aprinde ledul verde.

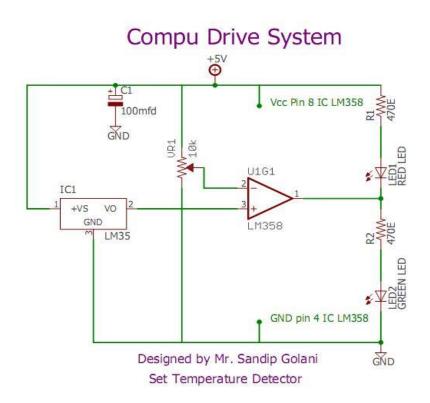

Schema Electrică

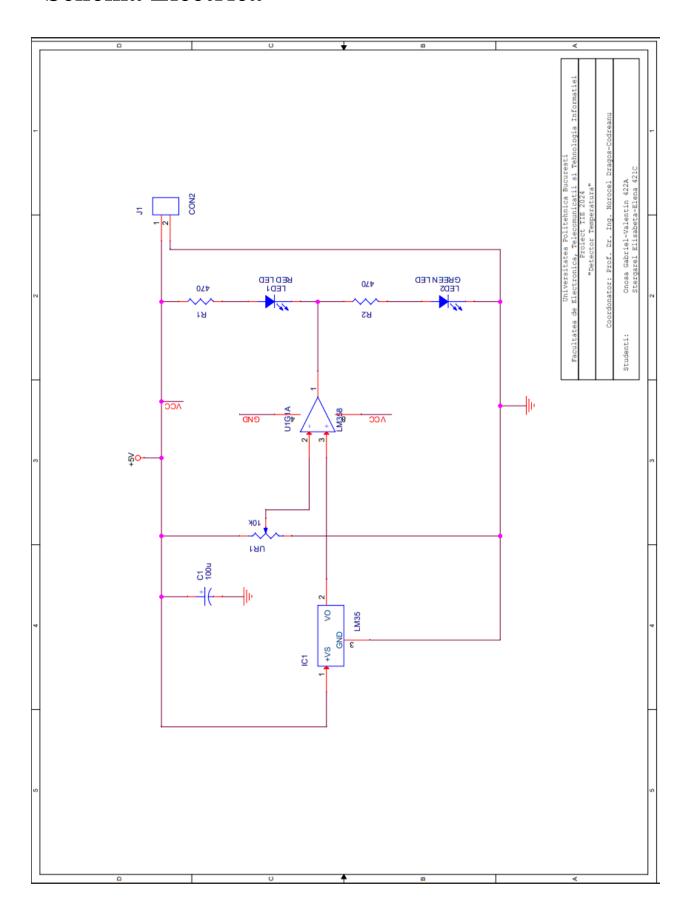

Design Rules Check (DRC)

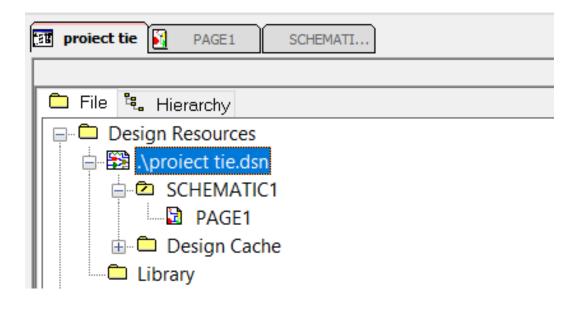

Date and Time : 06/06/24 18:57:02

Checking Schematic: SCHEMATIC1

Checking Electrical Rules

Checking For Single Node Nets

Checking For Unconnected Bus Nets

Cross Reference (CR)

Proiect TIE 2024 - Detector Temperatura Revised: Thursday, June 06, 2024 Revision:

Design Name: C:\USERS\ONOSA\DESKTOP\PROIECT TIE\PROIECT TIE	DCN

Cross Reference	June 6,2024	19:13:42	Page1
-----------------	-------------	----------	-------

Item	Part	Reference	SchematicName	Sheet	Library
1	10k	UR1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	$D: \verb ORCADUS TOOLS \\ CAPTURE \\ LIBRARY \\ DISCRETE. \\ OLB$
2	100u	C1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	$D: \label{library} D: l$
3	470	R1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ORCADUS\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
4	470	R2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ORCADUS\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
5	CON2	J1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	${\tt C:\!\backslash CADENCE\\backslash SPB_17.2\\backslash TOOLS\backslash CAPTURE\backslash LIBRARY\backslash CONNECTOR.OLB}$
6	GREEN L	ED	LED2 SCHEMAT	TC1/PAGE1	1 D:\ORCADUS\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
7 TIE\PROI	LM35 ECT TIE.DS	IC1 N	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\USERS\ONOSA\DESKTOP\AN 2 SEM 2 FACULTATE\TIE\PROIECT
8	LM358	U1G1A	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\USERS\RADU\DESKTOP\PROIECT TIE\PROIECT TIE.DSN
9	RED LED	LED1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ORCADUS\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

Bill of Materials (BOM)



File Edit Format View Help

Proiect TIE 2024 - Detector Temperatura Revised: Thursday, June 06, 2024 Revision:

Bill Of Materials			June 6,2024	19:11:26	Page1	
Item	Quantity		uantity Reference Part			
1	1	C1	100u			
2	1	IC1	LM35			
3	1	J1	CON2			
4	1	LED1	RED LED			
5	1	LED2	GREEN LED			
6	2	R1,R2	470			
7	1	UR1	10k			
8	1	U1G1	LM358			

ā									
Pret comano	9,44	11,72	5,39	5,58	1,55	7,28	4,43	96′9	52.35
Cantitate minima Pret comanda	10	1	2	2	5	П	1	1	Total:
Pret pe Bucata	0,944	11,72	2.695	2,79	0,31	7,28	4,43	96'9	
Cod Produs	ECA1CHG101	LM35DZ/NOPB	HLMP-1301	HLMP-1503	9343245	3362P-1-103LF	LM358AN/NOP B	2112482	
Producator	PANASONIC	TEXAS INSTRUMENTS	BROADCOM (AVAGO)	BROADCOM (AVAGO)	MULTICOMP PRO	BOURNS	TEXAS INSTRUMENTS	TE	
Capsula	CAPPRD20 0W55D500 H1200	1092	HLMP1301	HLMP1301	RESAD15 40W55L6 20D230	3362P_1	DIP8		
Montare	표	THT	THT	THT	THT	THT	THT	THT	
Descriere	Condensator: electrolitic; THT; 100uF; 16VDC; Ø5x11mm; Raster: 2mm	IC: senzor temperatură; 0÷100°C; TO92; THT; Interfață: analogică	LED; 3mm; roşie; 3,4mcd; 60°; Parte frontală: convex; 1,5÷2,4V	LED; 3mm; verde; 1mcd; 60°; Parte frontală: convex; 1,5÷2,7V	Through Hole Resistor, 470 ohm, MF12, 125 mW, ± 1%, Axial Leaded, 200 V	Potențiometru: de montare; singură tură,orizontal; 10kΩ; 500mW	IC: amplificator operațional; 1MHz; Ch: 2;	Wire-To-Board Terminal Block, 2.54 mm, 2 Ways, 30 AWG, 16 AWG, 1.4 mm², Screw	
Nr. Curent Cantitate Referinta Componenta	100u	LM35	RED LED	GREEN LED	470E	10k	LM358	CON2	
Referinta	CI	IC1	LED1	LED2	R1, R2	UR1	U1G1	17	
Cantitate	10	1	1	1	2	1	1	1	
Nr. Curent	1	2	3	4	2	9	7	∞	

Wirelist (WR)

Wire List

Revised: June 06, 2024

C:\USERS\ONOSA\DESKTOP\PROIECT TIE\PROIECT TIE

Revision:

<<< Component List>>>

100u C1 CAPPRD200W55D500H1200

LM35 IC1 LP0003A CON2 J1 JUMPER2

RED LED LED1 HLMP1301

GREEN LED LED2 HLMP1301

470 R1 RESAD1540W55L620D230

470 R2 RESAD1540W55L620D230

LM358 U1G1 DIP794W53P254L959H508Q8N

10k UR1 3362P_1

<<< Wire List >>>

NODE REFERENCE PIN # PIN NAME PIN TYPE PART VALUE

[00001] +5V

U1G1 8 VCC Power LM358 R1 1 Passive 470 1 IC1 1 +VSInput LM35 UR1 1 A Passive 10k CON2 J1 1 Passive 100u C1 1 1 Passive

[00002] GND

U1G1 **GND** Power LM358 LED2 **CATHODE** Passive **GREEN LED** IC1 **GND** Power LM35 UR1 3 В Passive 10k 2 J1 Passive CON2 C1 2 2 Passive 100u

[00003] N00254

 $U1G1 \hspace{1cm} 3 \hspace{1cm} +IN_A \hspace{1cm} Input \hspace{1cm} LM358$

IC1 2 VO Output LM35

[00004] N00258

U1G1 1 OUT_A Output LM358

LED1 1 CATHODE Passive RED LED

R2 1 1 Passive 470

[00005] N00275

LED2 2 ANODE Passive GREEN LED

R2 2 2 Passive 470

[00006] N00332

LED1 2 ANODE Passive RED LED


R1 2 2 Passive 470


[00007] N00521

U1G1 2 -IN_A Input LM358


UR1 2 WIPER Passive 10k

Verificarea net-urilor:

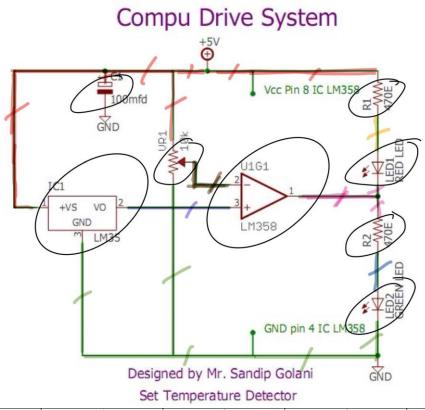


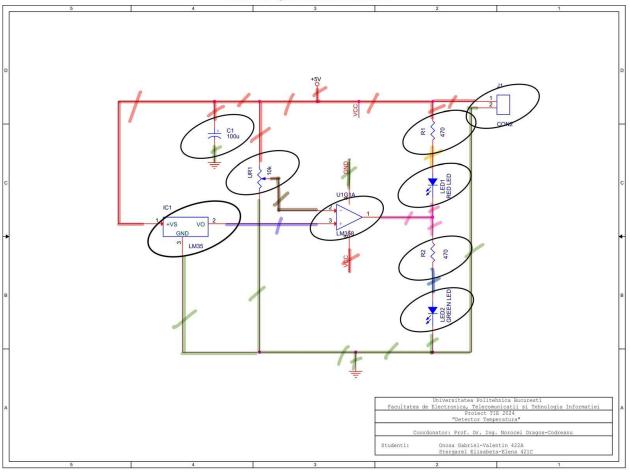


Proiectare PCB

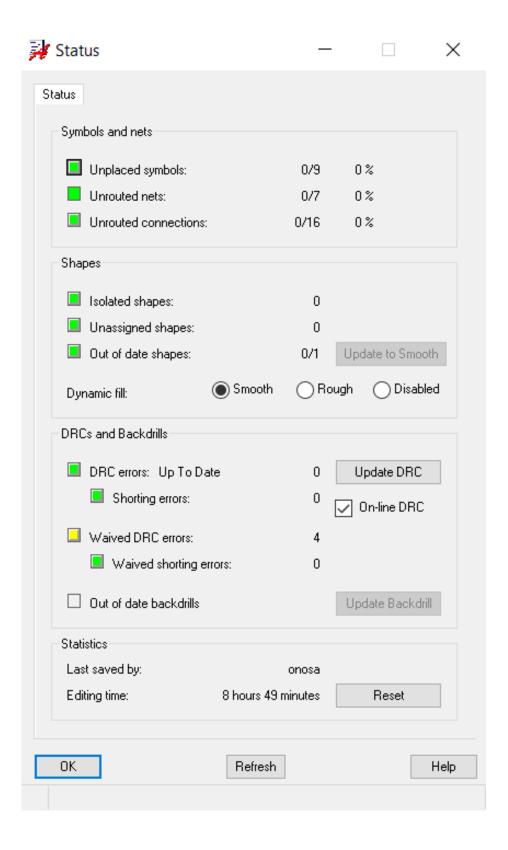


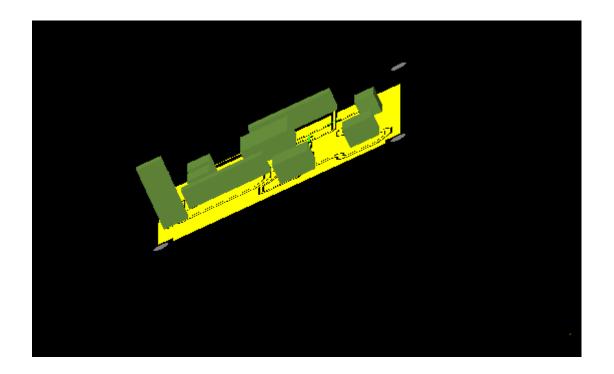
2.1: Plasarea componentelor pe layer-ul TOP



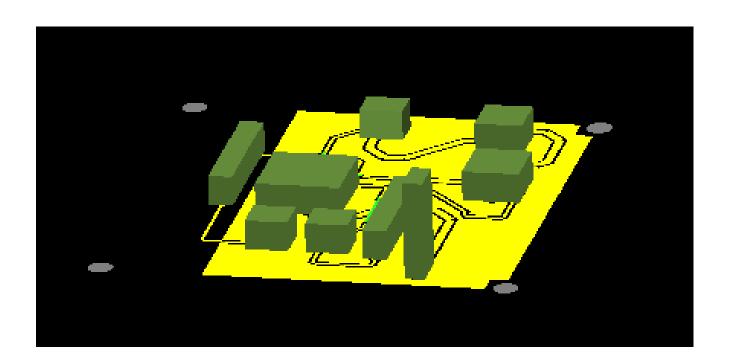


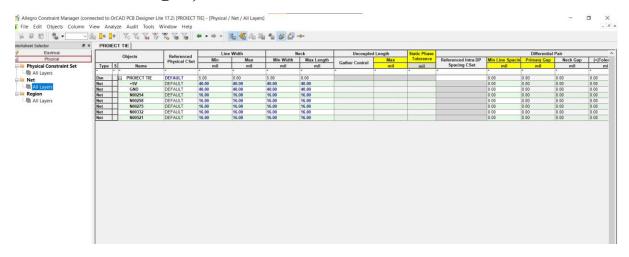2.2 : Lățime trasee de semnal, lățime trasee de masa/ alimentare, spațiere



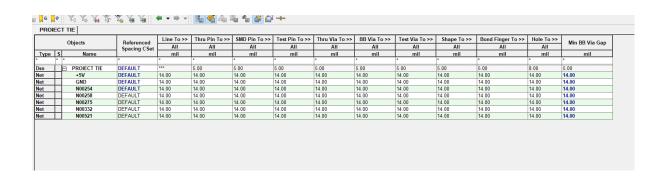


Layer TOP

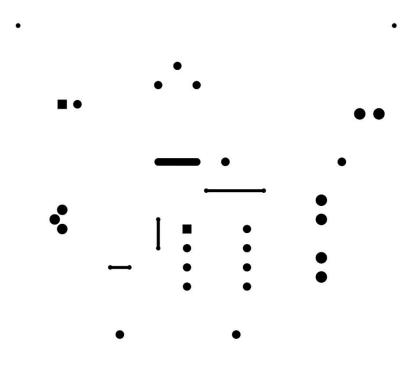

	NICA, TELECOMUNICATII SI TEHNO nator: Prof. Dr. Ing. Norocel					
PROIECT TIE 2024: DETECTOR DE TEMPERATURA ONOSA GABRIEL-VALENTIN 422A STERGAREL ELISABETA-ELENA 421C						
SIZE A	LAYER: TOP	REV 1				
Rotatie: O	Scara: 2:1					

Layer BOTTOM

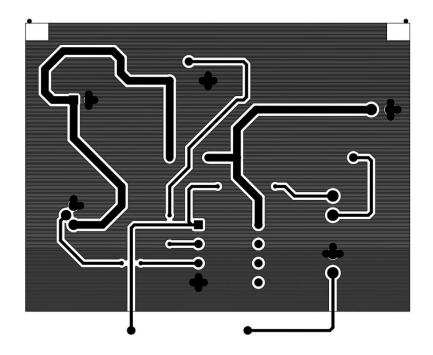

FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI


Coordonator: Prof. Dr. Ing. Norocel Codreanu

PROIECT TIE 2024: DETECTOR DE TEMPERATURA
ONOSA GABRIEL-VALENTIN 422A
STERGAREL ELISABETA-ELENA 421C

SIZE A LAYER: BOTTOM REV 1

Rotatie: 0 Scara: 2:1

Layer Soldermask TOP

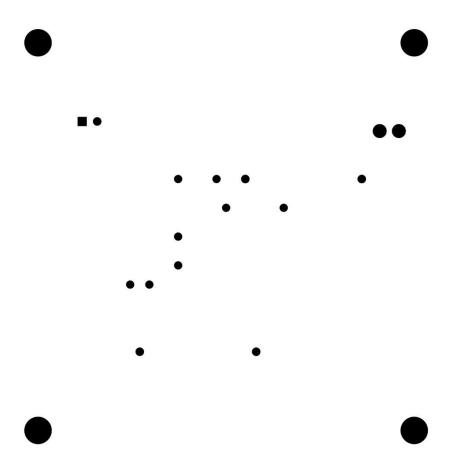

FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Coordonator: Prof. Dr. Ing. Norocel Codreanu

PROIECT TIE 2024: DETECTOR DE TEMPERATURA
ONOSA GABRIEL-VALENTIN 422A
STERGAREL ELISABETA-ELENA 421C


SIZE A

LAYER: SOLDERMASK TOP

Rotatie: 0


Scara: 2:1

Layer Soldermask BOTTOM

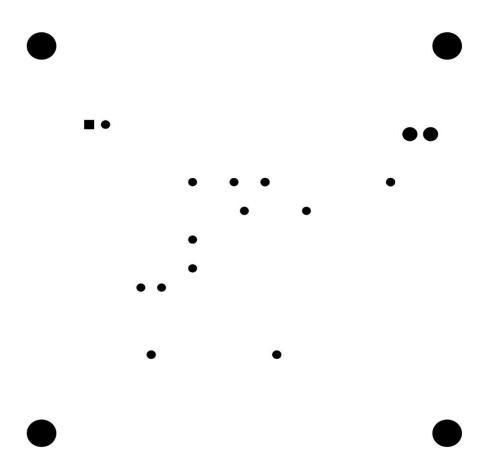


	NICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA ator: Prof. Dr. Ing. Norocel Codrec						
00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-		1 n u					
PROIECT TIE 2024: DETECTOR DE TEMPERATURA ONOSA GABRIEL-VALENTIN 422A STERGAREL ELISABETA-ELENA 421C							
SIZE A	LAYER: SOLDERMASK BOTTOM	REV 1					
Rotatie: O	Scara: 2:1						

Layer Silk Screen TOP

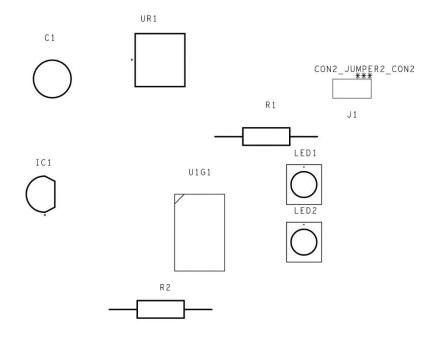


FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI Coordonator: Prof. Dr. Ing. Norocel Codreanu						
PROIECT TIE 2024: DETECTOR DE TEMPERATURA ONOSA GABRIEL-VALENTIN 422A STERGAREL ELISABETA-ELENA 421C						
SIZE A LAYER: SILKSCREEN TOP REV 1						
Rotatie: O Scara: 2:1						


Layer Assembly Drawing TOP

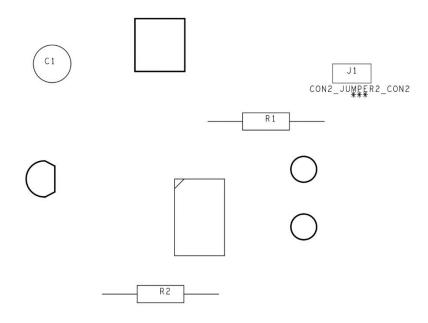

	IICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA ator: Prof. Dr. Ing. Norocel Codregi					
PROIECT TIE 2024: DETECTOR DE TEMPERATURA ONOSA GABRIEL-VALENTIN 422A STERGAREL ELISABETA-ELENA 421C						
SIZE A LAYER: ASSEMBLY DRAWING TOP R						
Rotatie: O	Scara: 2:1					

Layer FABRICATION

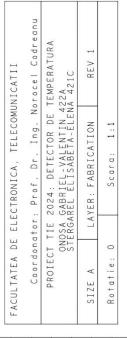


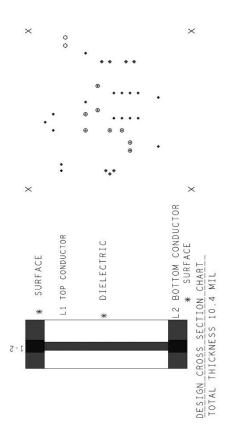


		>										
		QTY	∞	(M)	7		2	\leftarrow	3	2	4	4
to BOTTOM	IN MILS	PLATED	PLATED	PLATED	PLATED	PLATED	PLATED	PLATED	PLATED	PLATED	PLATED	NON-PLATED
DRILL CHART: TOP to BOTTOM	ALL UNITS ARE	FINISHED_SIZE	13.0	27.17	28.74	28.74	29.53	29.53	35.43	36.0	38.58	125.0
		FIGURE	•	•	•	•	•	٠	*	0	٠	×

Layere generate ca fișiere Gerber


TOP

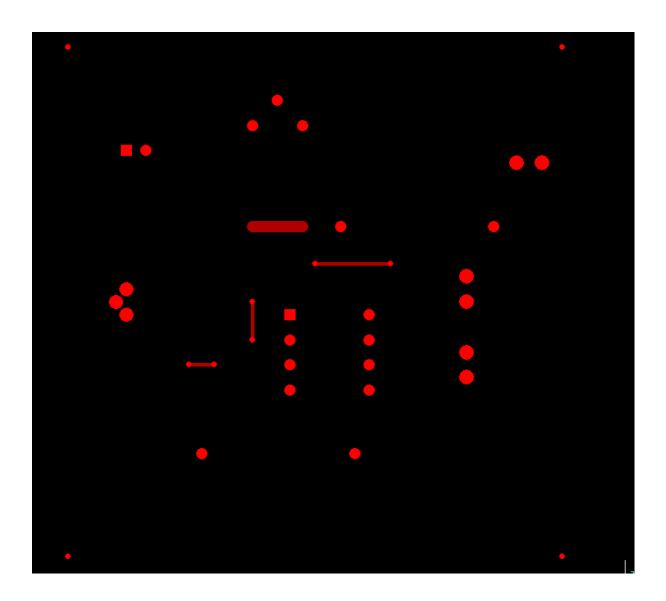


BOTTOM

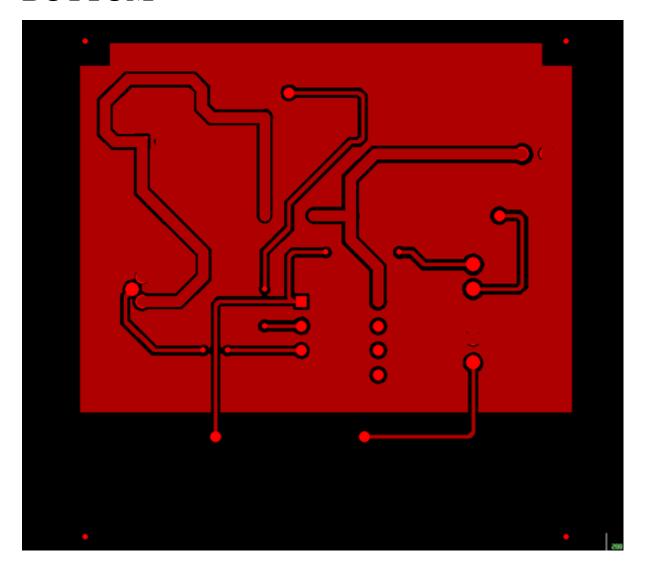


Solder Mask TOP

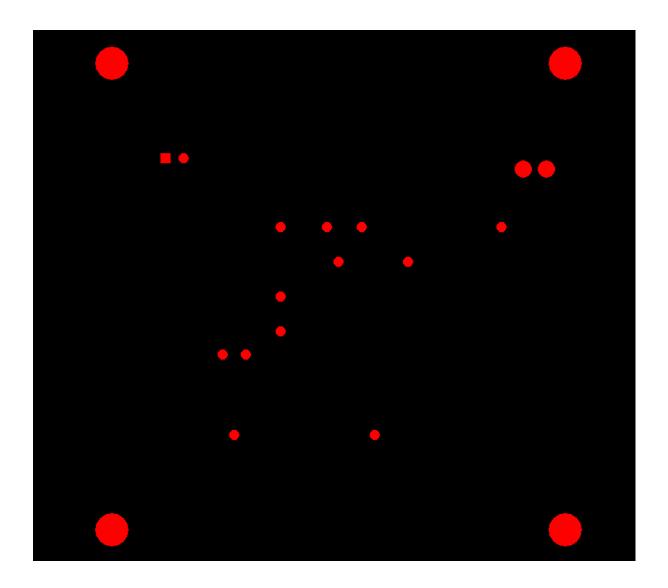


Solder Mask BOTTOM

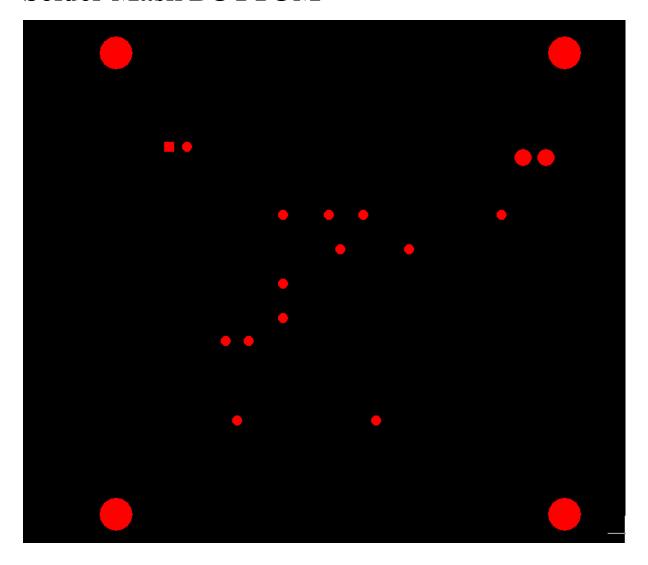


Silk Screen TOP

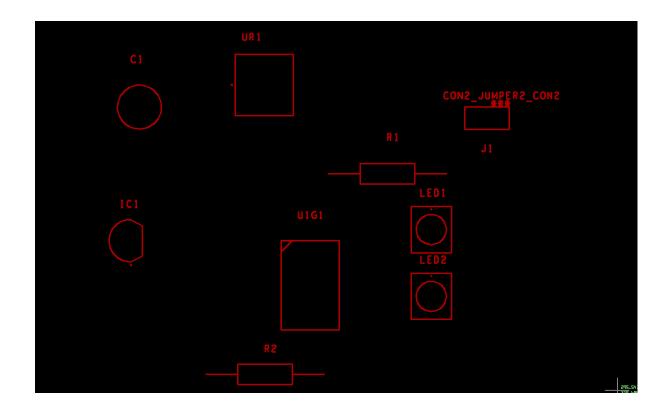


Assembly Drawing TOP

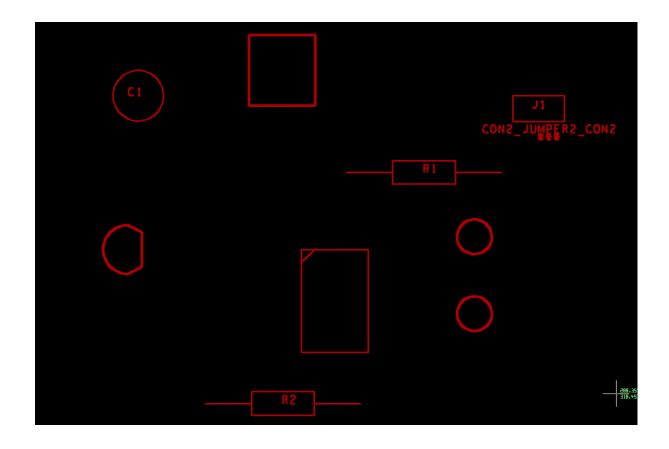

Fabrication

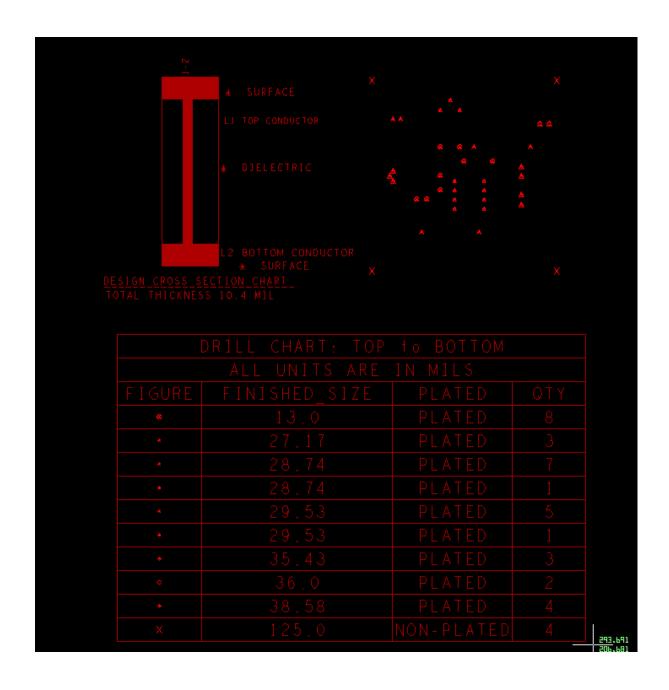

Board Outline

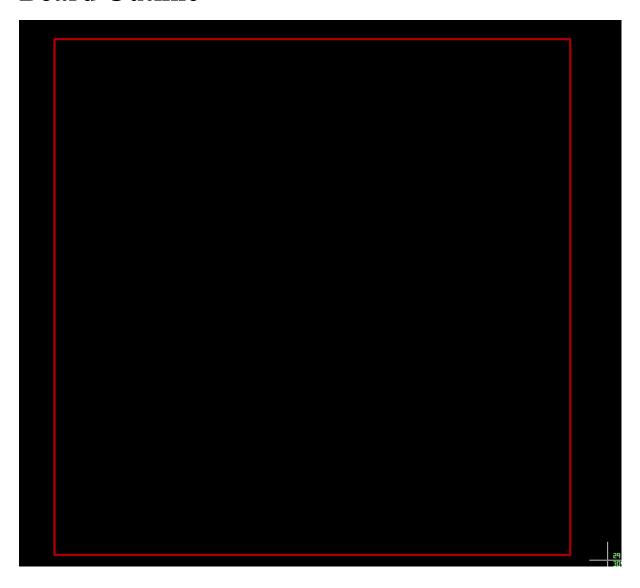

Concluzii

Proiectarea unui modul PCB este o sarcină migăloasă, ce necesită o foarte mare atenție la detalii, până și în cazul unor scheme foarte simple cum a fost cea de față. Din fericire, programele de azi permit verificarea schemelor electrice(de ex. DRC) pentru a asigura funcționarea plăcii în momentul în care este fabricată și piesele sunt amplasate. Cu toate acestea, anumite greșeli pot trece neobservate de aceste programe, fiind sarcina proiectantului să le rezolve. De asemenea, soft-urile precum PCB Editor nu sunt foarte prietenoase cu începătorii. Din acest motiv, suntem de părere că un astfel de proiect este foarte util în inițierea în proiectarea PCB.

Bibliografie

- 1. CETTI Sprijin pentru Industria Electronica
- 2. Farnell România Distribuitor de componente electronice
- **3.** Componente electronice. Distribuitor și magazin online Transfer Multisort Elektronik (tme.eu)

Anexe

Specificaţii şi valori pentru proiect (anexa 2)

				· '			
Echipa	2.3	2.4	2.5	3.1, 3.2: forma și dimensiunile plăcii [mm]			
	[mm]	[mm]	[mm]	& info cu privire la găurile de prindere (g.p.)			
1	0,2	1,2	0,40	Dreptunghi, 70x50, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*			
2	0,3	1,1	0,35	Dreptunghi, 70x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*			
3	0,4	1,0	0,25	Dreptunghi, 70x60, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*			
4	0,5	0,9	0,40	Pătrat, 65x65, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*			
5	0,2	1,2	0,35	Pătrat, 50x50, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*			
6	0,3	1,1	0,25	Pătrat, 60x60, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*			
7	0,4	1,0	0,40	Dreptunghi, 65x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*			
8	0,5	0,9	0,35	Dreptunghi, 75x45, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*			
9	0,2	1,2	0,25	Dreptunghi, 70x55, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*			
10	0,3	1,1	0,40	Pătrat, 70x70, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*			
11	0,4	1,0	0,35	Pătrat, 55x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*			
12	0,5	0,9	0,25	Pătrat, 65x65, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*			
13	0,2	1,1	0,40	Dreptunghi, 75x45, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*			
14	0,25	1,2	0,35	Dreptunghi, 75x60, cu 4 g.p. în colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*			
15	0,35	1,0	0,3	Pătrat, 75X75, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*			

^{*} OBS: Distanţa faţă de colţ (de fapt, orice distanţă în electronică) se calculează pe principiul "centru la centru"; deci, în acest caz, "colţ la centrul găurii de prindere".

Foile de catalog pentru componente se află pe stick, în folderul "Foi de Catalog".